

電子回路もの作りレポート

学年: 年 クラス: 学生番号 氏名: _____
(枠サイズに合わせ記入)

ブレッドボード番号:

○作製した回路で音を聞いた結果:

	音 1	音 2	音 3
音の大きさの順			

上記となる理由を述べなさい。なお使用したトランジスタの静特性は下図とする。

